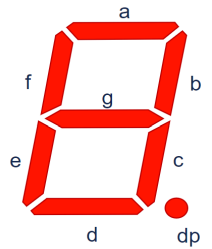


W4B: DE 2.3.2[Practice] Seven Segment Display

Complete the table below and indicate which LED will be displayed on the table. See the example on the YouTube Video:

<https://youtu.be/NZaFN6yWvr0?si=KaNT25QpymA5ealf>

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9



	A	B	C	D	Display	LED a	LED b	LED c	LED d	LED e	LED f	LED g
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	1	1
5	0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	A	1	1	1	0	1	1	1
11	1	0	1	1	B	0	0	1	1	1	1	1

12	1	1	0	0	C	1	0	0	1	1	1	1
13	1	1	0	1	d	0	1	1	1	1	0	1
14	1	1	1	0	E	1	0	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	F	1	0	0	0	1	1	1

