
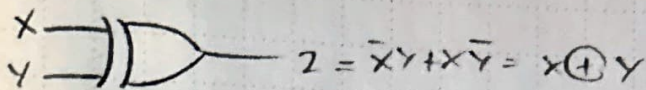


### XOR Gate: Exclusive OR

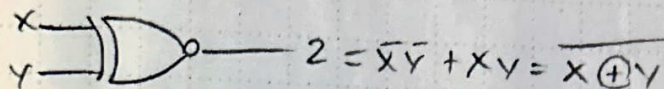

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### XNOR Gate: Exclusive NOR



X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Logic Design with XOR and XNOR

$$\begin{aligned}
 F_1 &= X\bar{Y}Z + \bar{X}YZ + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z} \\
 &= Z(X\bar{Y} + \bar{X}Y) + \bar{Y}(\bar{X}Z + X\bar{Y}) \\
 &= Z(X \oplus Y) + \bar{Y}(X \oplus Y)
 \end{aligned}$$

### Binary Addition

#### Single Bit Addition

$$\begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ 10
 \end{array}$$

#### Multiple Bit Addition

$$\begin{array}{r}
 6 \ 0 \ 1 \ 10 \\
 + 3 \ 0 \ 0 \ 11 \\
 \hline
 9 \ 1 \ 0 \ 01
 \end{array}$$

### Two Types of Adders

#### Half Adder

2 Inputs (A & B)

2 Outputs (Sum & Cout)


Used for LSB only

#### Full Adder

3 inputs (A, B, C<sub>in</sub>)



2 outputs (Sum and Cout)

Used for all other bits

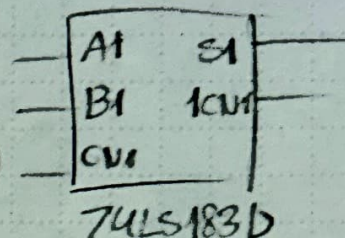

74LS183B

MSI

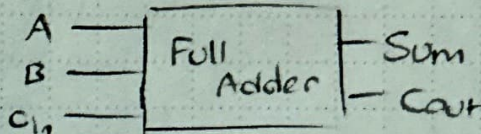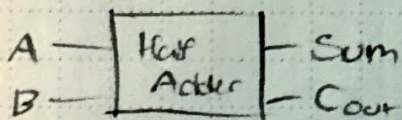

### Half Adder Design

A	B	Sum	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\text{Sum} = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$\text{Cout} = AB$$

### Full Adder Design

A	B	C <sub>in</sub>	Sum	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + AB\bar{C}_{in} \\
 &\quad + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\
 &= A \oplus B \oplus C_{in} \\
 \text{Cout} &= AB + BC_{in} + AC_{in}
 \end{aligned}$$

Signature: *[Signature]*

Date: 2/10/22

Team Members:

Witness:

Date: